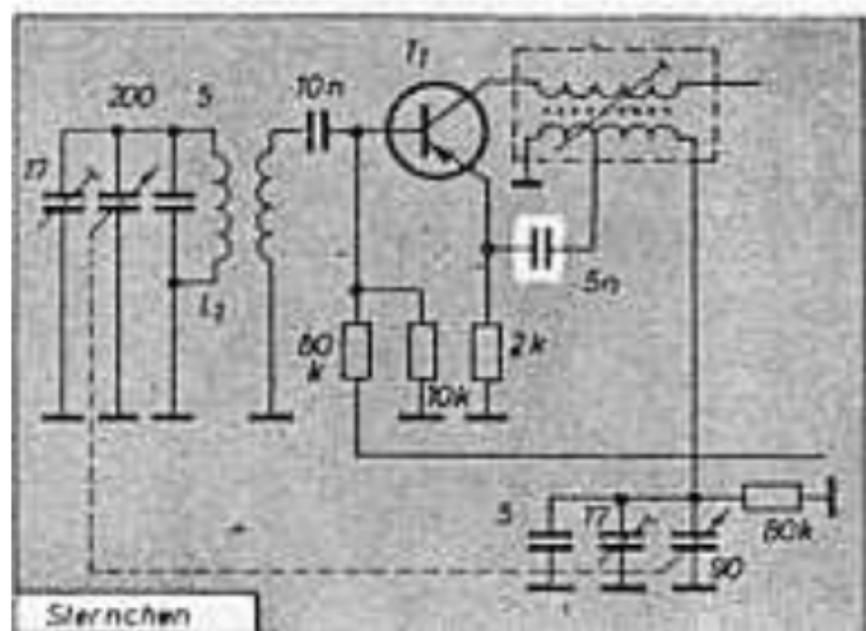


„Sternchen“ ohne Empfang

Zunächst wurde festgestellt, daß der Oszillator nicht schwang. Nach Durchmessen der Bauelemente des Oszillatorkreises wurde der Fehler im Oszillatorkpaket des Drehkos ermittelte. Es hatte Schluß.



Bei einem anderen Gerät schwang ebenfalls der Oszillator nicht. Als Fehlerursache wurde der 5-nF-Rückkopplungskondensator festgestellt.